

数字电路与数字系统实验

EX02:译码器和编码器的设计

191220029 傅小龙

周一 5-6 节班

1830970417@qq.com

2020 年 9 月 14 日

目录

一、实验内容	3
1.1 实验要求	3
1.2 实验工具	3
二、实验过程	4
2.1 模型概述	4
2.2 数字抽象	4
2.3 建立模型	5
2.4 分析/综合	9
2.5 仿真测试	10
2.6 分配引脚	11
2.7 全编译	13
三、实验总结	14
四、附	14
4.1 实验中遇到的问题及处理办法	14
4.2 关于思考题	14

一、实验内容

1.1 实验要求

实现一个 8-3 优先编码器，完成 8-3 编码器的设计、功能仿真和硬件实现。使用拨动开关，SW7—SW0 随机输入一个 8 位二进制值，对此 8 位二进制数进行高位优先编码成一个 3 位二进制值，并根据是否有输入增加一位输入指示位，即 8 个开关全 0 时指示位为 0，有任何一个开关为 1 时指示位为 1。将此编码结果以二进制形式显示在四个发光二极管上。再将此结果根据七段数码管的显示进行译码，将二进制的优先编码结果以十进制的形式显示在数码管上。编码器的使能端可选实现。

1.2 实验工具

软件环境：

设计、编译、仿真：Quartus Prime Version 17.1.0 Build 590 10/25/2017 SJ Lite Edition

DE10_Standard_SystemBuilder

硬件环境：DE-10 Standard 开发平台

FPGA 芯片：Cyclone V 5CSXFC6D6F31C6

二、实验过程

2.1 模型概述

使用 Verilog HDL 实现一个带使能端的 8-3 优先编码器和七段数码管编码器。当译码器的输入有效时（非全 0 且使能信号有效），使一 LED 灯亮起。七段数码管编码器将优先译码器的二进制译码结果进行编码，编码结果作为七段数码管的输入以显示优先译码器的译码结果。

2.2 数字抽象

A) 8-3 优先编码器

I) 输入:

使能端: en

数据输入[7:0]x: x[0], x[1], x[2], ..., x[7]依次对应 0~7 的输出码字的十进制形式。

II) 输出:

输出端[2:0]y: 输出 x[7:0]对应优先译码结果的二进制形式。高位优先译码。

指示位 h: 当输入有效（非全 0 且使能信号有效）时为 1，否则为 0。

下表\图给出了以上输入输出信号在 DE10 平台对应的信号:

	信号名称	DE- 10 平台信号
输入	en	SW[0]
	[7:0]x	SW[8:1]
输出	[2:0]y	LEDR[3:1]
	h	LEDR[0]

表 2-1-a:8-3 优先编码器的输入输出信号与 DE10 平台信号对应关系

B) 七段数码管编码器

I) 输入:

数据输入[3:0]x: 四位二进制数输入, 数码管的显示数据范围: 0~f.

II) 输出:

输出端[6:0]y: 为输入端的编码结果, 控制七段数码管 LED 的亮与否。

下表\图给出了以上输入输出信号在 DE10 平台对应的信号:

	信号名称	DE2-70 平台信号
输入	[3:0]x	LEDR[3:1]
输出	[6:0]y	HEX0[6:0]

表 2-1-b:七段数码管编码器的输入输出信号与 DE10 平台信号对应关系

2.3 建立模型

1. 8-3 优先编码器

下表给出了 8-3 优先编码器的输出与输入的关系:

输入		输出	
使能信号 en	输入信号[7:0]x	输出信号[2:0]y	输出指示信号 h
0	xxxxxxx	000	0
1	0000000	000	0
1	0000001	000	1
1	000001x	001	1
1	00001xx	010	1
1	0001xxx	011	1

1	0001xxxx	100	1
1	001xxxxx	101	1
1	01xxxxxx	110	1
1	1xxxxxxx	111	1

表 2-2-a:8-3 优先编码器行为表

实现思路 使用 for 循环从低位向高位依次扫描输入[7:0]x, 若为 1, 则对 y 进行赋值(循环次数即为该位输入"1"对应的译码结果), 指示信号置为 1.若更高位还有 1, 则 y 会在循环中被修改为对应的值。

8-3 优先编码器的 Verilog HDL 实现如下:

```

module pri_encoder83(en, x, y, h);

    input en;

    input [7:0]x;

    output reg [2:0]y;

    output reg h;

    integer i;

    always @(x) begin

        if(en) begin

            y = 0; h = 0;

            for(i = 0; i <= 7; i = i + 1)

                if(x[i] == 1) begin

                    y = i;    h = 1;

                end

            end

        else begin

            y = 0; h = 0;
        end
    end

```

```

end

end

endmodule

```

2. 七段数码管编码器

DE-10 Standard 开发平台上的七段数码管为共阳极的，即一端已接高电平，给指定的 LED 灯输入低电平即可使该 LED 灯工作。

 


图 2: HEX 七段数码管

下表给出了七段数码管编码器的输出与输入的关系：

输入信号[3:0]x	输出信号[6:0]y
0000	1000000
0001	1111001
0010	0100100
0011	0110000
0100	0011001
0101	0010010
0110	0000010
0111	1111000
1000	0000000
1001	0010000

1010	0001000
1011	0000011
1100	1000110
1101	0100001
1110	0000110
1111	0001110

表 2-2-b:8-3 七段数码管编码器行为表

实现思路：使用 case 语句实现.

七段数码管编码器的 Verilog HDL 实现如下：

```

module hex15(x, y);

    input [3:0]x;

    output reg [6:0]y;

    always @(*) begin

        case(x)

            4'b0000:y = 7'b1000000;

            4'b0001:y = 7'b1111001;

            4'b0010:y = 7'b0100100;

            4'b0011:y = 7'b0110000;

            4'b0100:y = 7'b0011001;

            4'b0101:y = 7'b0010010;

            4'b0110:y = 7'b0000010;

            4'b0111:y = 7'b1111000;

            4'b1000:y = 7'b0000000;

            4'b1001:y = 7'b0010000;

```


4'b1010:y = 7'b0001000;

4'b1011:y = 7'b0000011;

4'b1100:y = 7'b1000110;

4'b1101:y = 7'b0100001;

4'b1110:y = 7'b0000110;

4'b1111:y = 7'b0001110;

default: y = 7'b1111111;

endcase

end

endmodule

2.4 分析/综合

分析/综合实验成功，如下图所示：

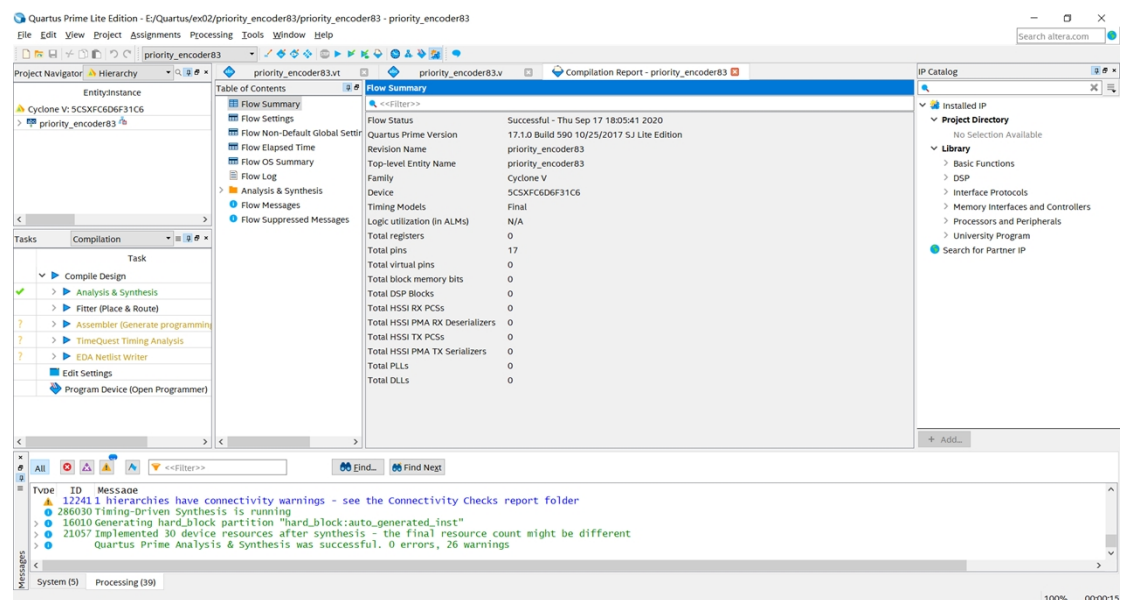


图 2-1：分析/综合成功

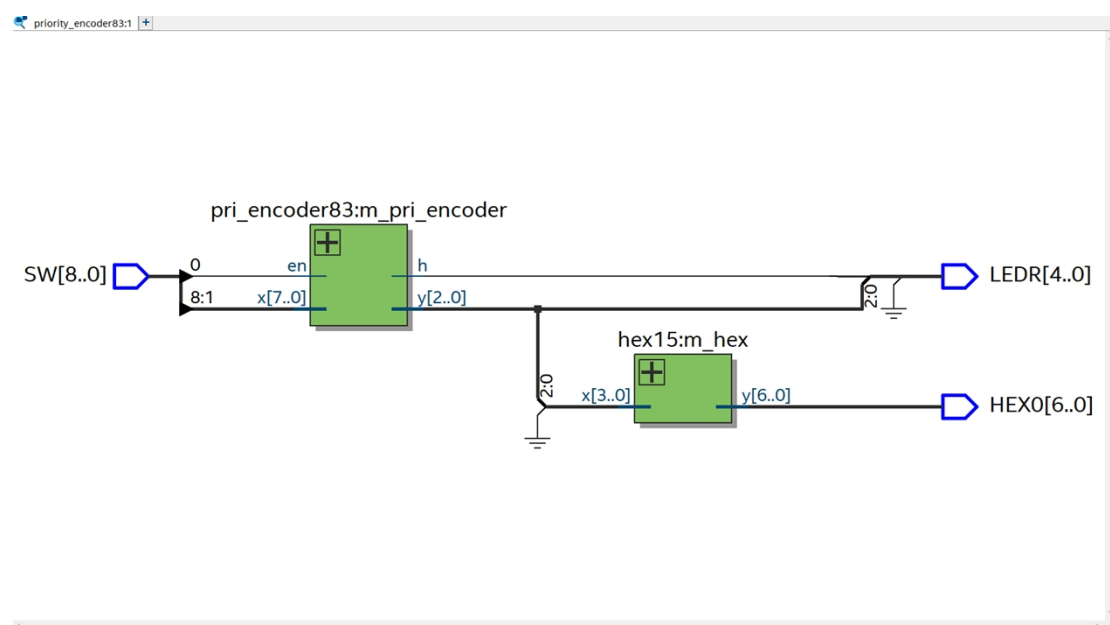


图 2-2:RTL 视图

2.5 仿真测试

在 Test Bench Template Writer 提供的仿真文件模板的基础上给出以下测试样例：

输入[8:0]SW	期望输出[3:0]LEDR	期望输出[6:0]HEX0
11111111 0	000 0	1000000
00000000 1	000 0	1000000
00000000 11	000 1	1000000
00000001 11	001 1	1111001
00000111 1	010 1	0100100
00001111 1	011 1	0110000
00011111 1	100 1	0011001
00111111 1	101 1	0010010
01111111 1	110 1	0000010
11111111 1	111 1	1111000

表 2-3:仿真测试样例与期望输出

```
// code that executes only once
// insert code here --> begin
//en = 0
SW=9'b111111110; #10;
//en = 1
SW=9'b000000001; #10;
SW=9'b000000011; #10;
SW=9'b000000111; #10;
SW=9'b000001111; #10;
SW=9'b000011111; #10;
SW=9'b000111111; #10;
SW=9'b001111111; #10;
SW=9'b011111111; #10;
SW=9'b111111111; #10;
// --> end
```

图 2-3 仿真样例

通过 ModelSim 得到的仿真波形图与期望输出一致：

 


图 2-4 仿真测试波形图

2.6 分配引脚

引脚分配使用 DE10_Standard_SystemBuilder 生成。

Top View - Wire Bond
Cyclone V - 5CSXFC6D6F31C6

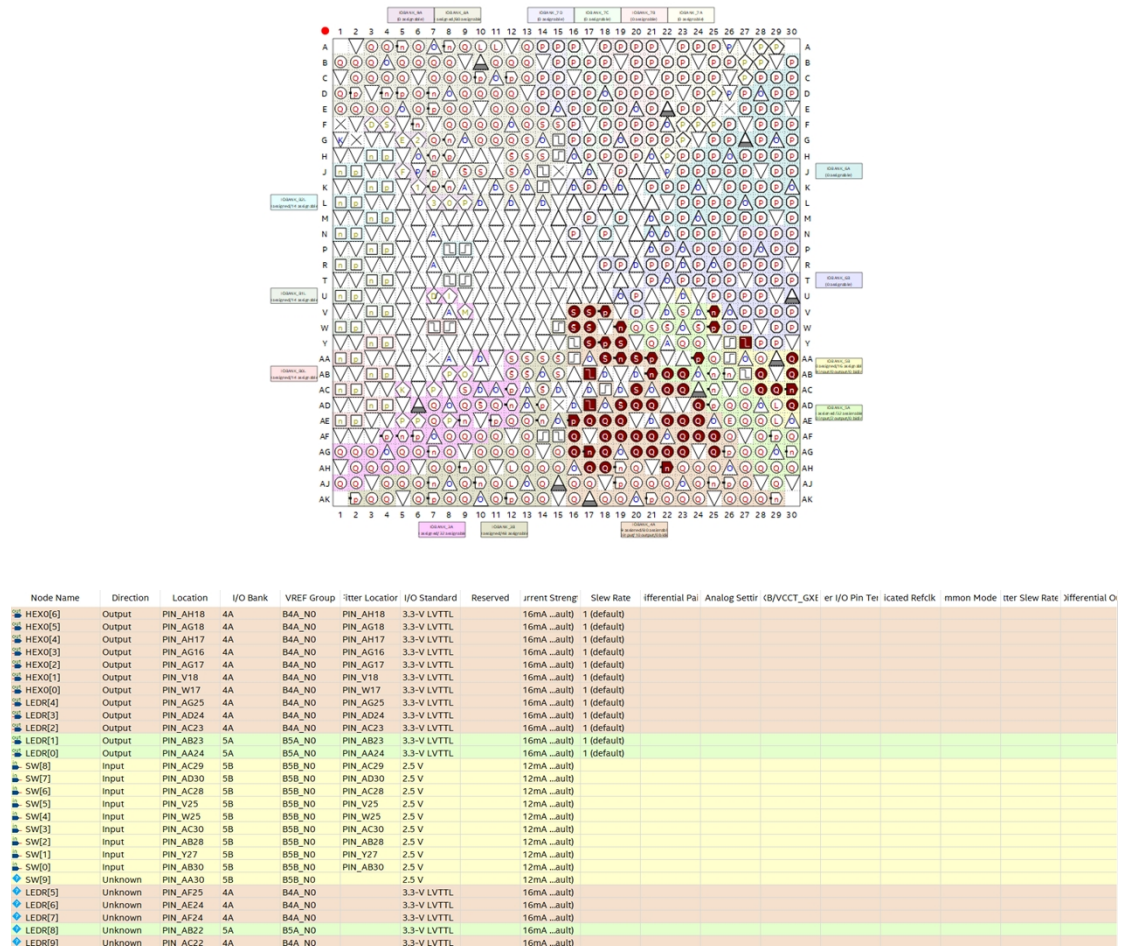


图 2-5 引脚分配图

2.7 全编译

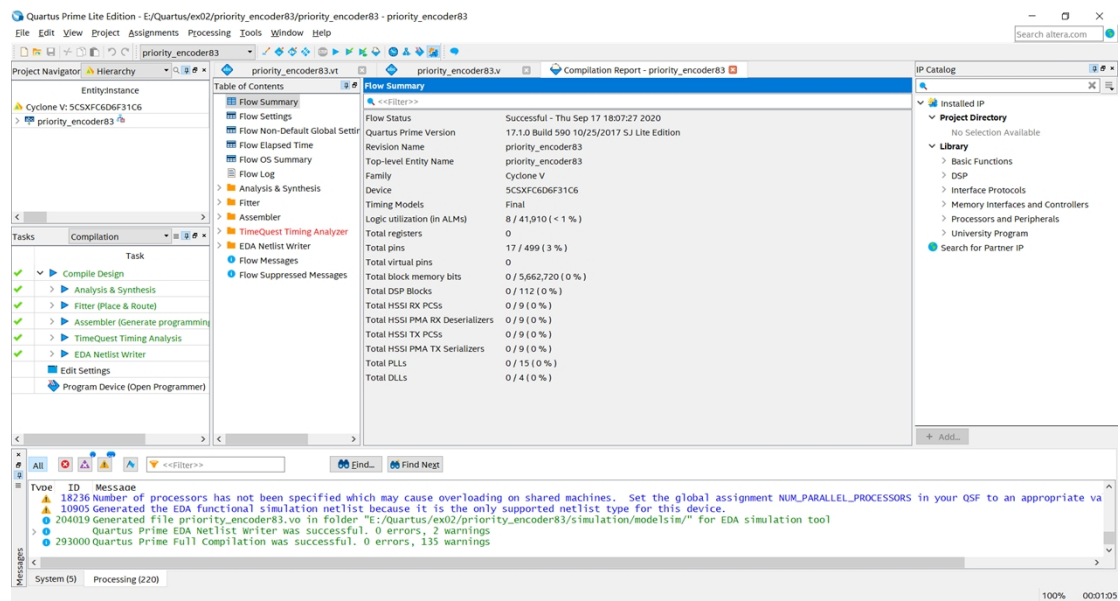


图 2-6 全编译成功

三、实验总结

本次实验实现了 8-3 优先编码器，通过仿真、实操验证了设计正确性。思考题中给出的 `casex`, `casez` 语句提示了不同的实现方式，详见附 4.2。

四、附

4.1 实验中遇到的问题及解决办法

问题1:

七段数码管的仿真波形图显示为不确定状态（Htx 状态），实际操作时却能正常运行。

原因分析及解决办法:

七段数码管编码的模块提供的输入为 4 位，而顶层文件中给出的输入为 3 位的 8-3 编码器的编码结果。Modelsim 在仿真时因七段数码管的第四位输入状态未知导致七段数码管状态为 Htx。

将顶层文件中的七段数码管编码器的输入改为 4 位（最高位为 0）后问题得到解决。

```
assign LEDR[4] = 0;  
pri_encoder83 m_pri_encoder(SW[0], SW[8:1], LEDR[3:1], LEDR[0]);  
hex15 m_hex(LEDR[4:1], HEX0);
```

图 4-1 问题 1 的处理方式图

4.2 关于思考题

思考：查阅相关资料，了解 `casex` 和 `casez` 语句的使用，思考如何用 `casex` 语句来完成优先编码器的设计？

casex 语句：如果比较双方的对应位的值是 x 或者 z（高阻态），那么这些位的比较不予考虑。

casez 语句：如果比较双方的对应位的值是 z（高阻态），那么这些位的比较不予考虑。

用 **case** 语句实现优先编码器的设计:

修改 2.3-1.中给出的 pri_encoder83 模块代码如下:

```
module pri_encoder83(en, x, y, h);

    input en;

    input [7:0]x;

    output reg [2:0]y;

    output reg h;

    integer i;

    always @(x) begin

        if(en) begin

            y = 0; h = 0;

            case(x)

                8'b00000001:begin y = 0; h = 1; end

                8'b0000001x:begin y = 1; h = 1; end

                8'b000001xx:begin y = 2; h = 1; end

                8'b00001xxx:begin y = 3; h = 1; end

                8'b0001xxxx:begin y = 4; h = 1; end

                8'b001xxxxx:begin y = 5; h = 1; end

                8'b01xxxxxx:begin y = 6; h = 1; end

                8'b1xxxxxxx:begin y = 7; h = 1; end

                default;;

            endcase

        end

        else begin
```

```
y = 0; h = 0;
```

```
end
```

```
end
```

```
endmodule
```

采用和 2.5 中相同的仿真样例进行仿真测试得到的波形图：

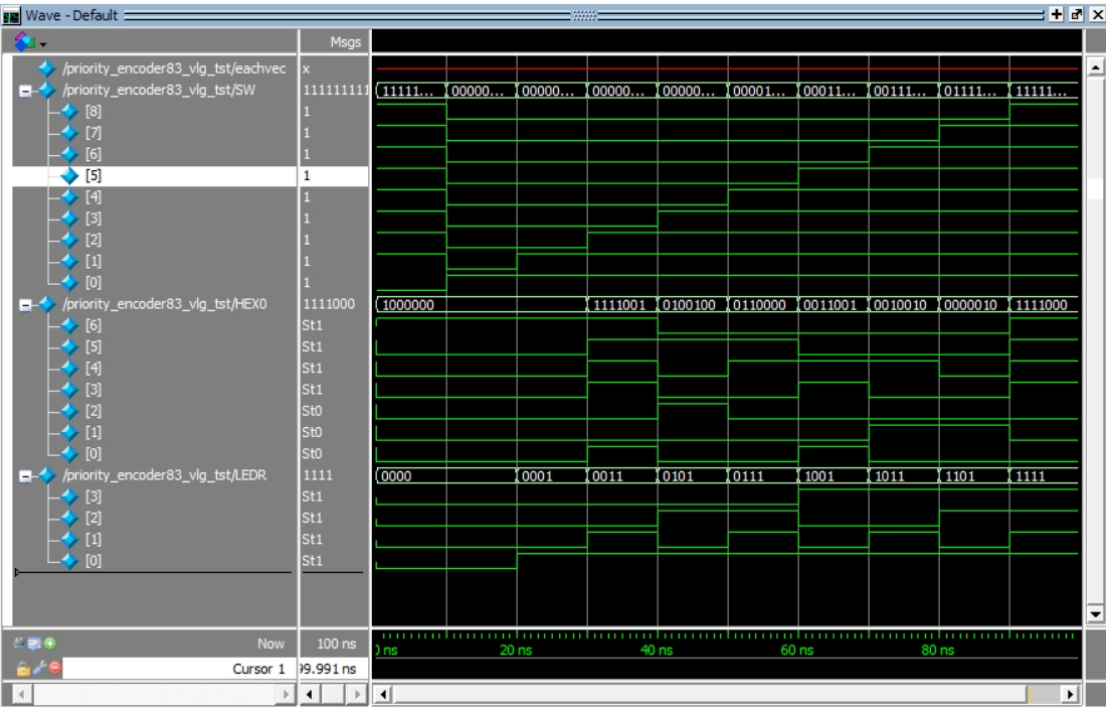


图 4-2 仿真测试波形图

发现得到的仿真结果和图 2-4 相同，在开发平台上的实际操作得到的结果也是正确的，说明该实现方式也是正确的。